



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS



Semana 01b – Amplificadores **Operacionais**

SISTEMAS DE CONTROLE

Prof.: Élder Alves de Moura

Aluno: Pedro Paulo Costa Castro Alves – 11721ECP017

AGOSTO , 2023

1 EXPERIMENTOS

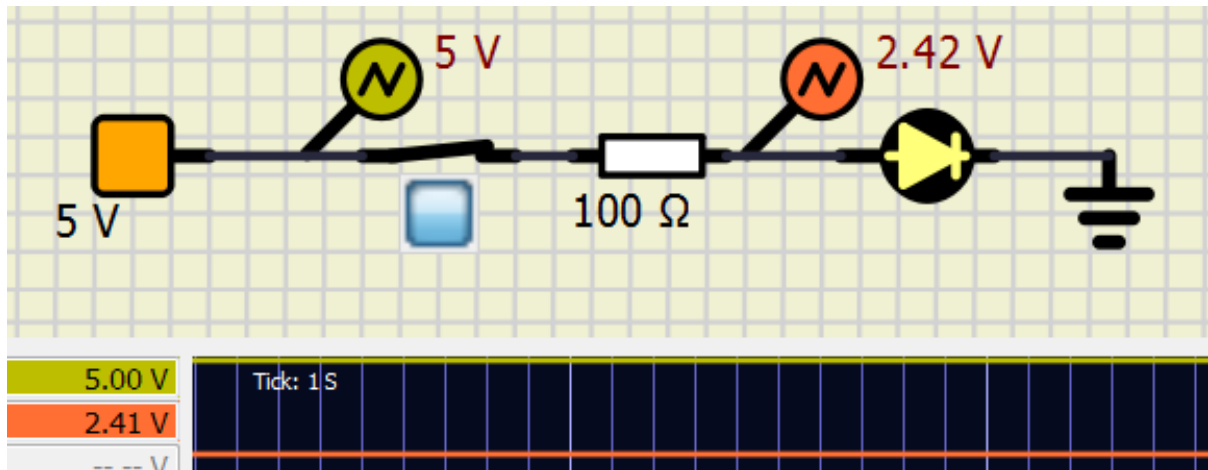


Figura 1: Circuito 1

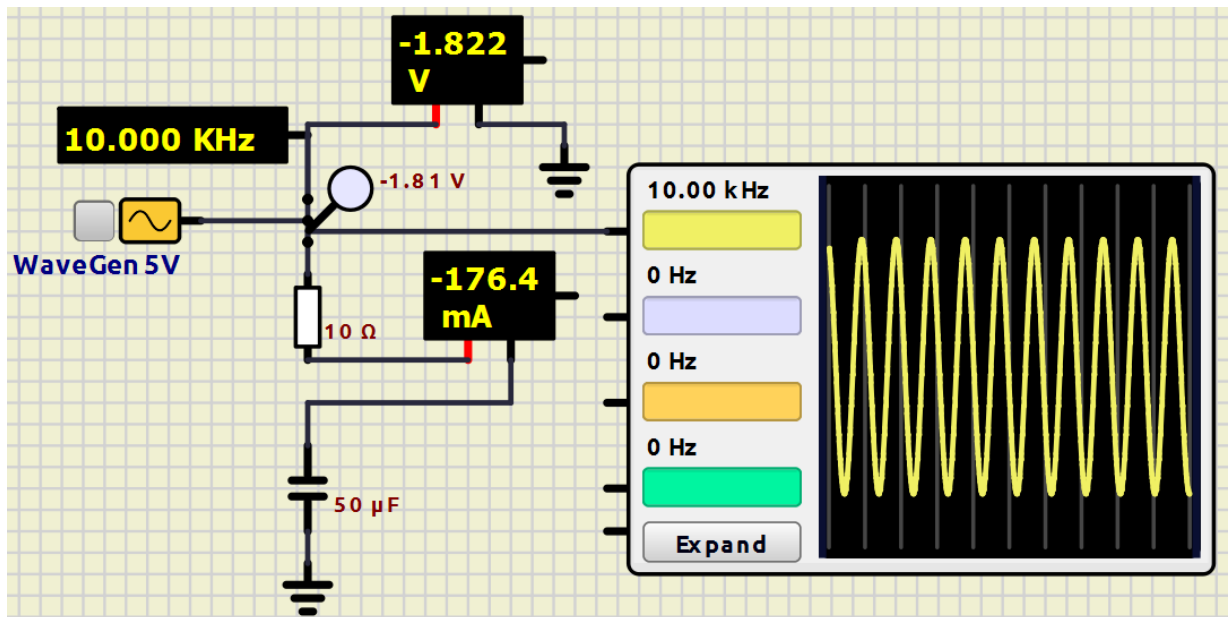


Figura 2: Circuito 2